

中国科学技术大学计算机学院  
《计算机组成原理实验》报告



实验题目： 运算器与排序

学生姓名： 李昱祁

学生学号： PB18071496

完成日期： 2020/04/25

计算机实验教学中心制

2019 年 09 月

## 【实验目的】

1. 掌握算术逻辑单元 (ALU) 的功能, 加/减运算时溢出、进位/借位、零标志的形成及其应用
2. 掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

## 【实验环境】

1. Vivado
2. Linux 操作系统
3. FPGA OL

## 【实验过程】

### 1. ALU 设计

#### 逻辑设计:

- a. 根据信号“m”选择对应的操作类型, 之后对输入的两个操作数进行相应的运算; 由于 m 位宽为 3, 要求设计的运算种类小于 8 种, 因此未被定义的运算选择均默认进行“按位异或 ^”
- b. 使用 parameter 在模块外部定义常量 (数据宽度), 便于进行修改及维护;
- c. 加、减、按位与、按位或、按位异或等运算分别可以通过 verilog 中的 +、-、&、|、^ 来实现;
- d. zf (等零) 信号可以直接由运算结果是否为 0 进行判断; cf (借/进位) 信号可以通过额外设置一位信号, 用于接收运算结果的 WIDTH 位 (最高位+1) 来进行判断; of (溢出) 信号在进行有符号数加减运算时有效, 根据加、减时的不同情况也可进行判断

## 核心代码:

```
module alu
#(parameter WIDTH = 32)
(  output reg [WIDTH - 1 : 0] y,    // 运算结果
  output reg zf,
  output reg cf,
  output reg of,
  input  [WIDTH - 1 : 0] a,b, // 两个操作数
  input  [2 : 0] m           // 操作类型
);
reg c;

always@(*)
begin
  c = 0;
  case(m)
    3'b000:
      begin
        {c,y} = a + b;
        of = (~a[WIDTH - 1] & ~b[WIDTH - 1] & y[WIDTH - 1]) |
              (a[WIDTH - 1] & b[WIDTH - 1] & ~y[WIDTH - 1]);
      end

    3'b001:
      begin
        {c,y} = a - b;
        of = (~a[WIDTH - 1] & b[WIDTH - 1] & y[WIDTH - 1]) |
              (a[WIDTH - 1] & ~b[WIDTH - 1] & ~y[WIDTH - 1]);
      end

    3'b010:
      begin
        y = a & b;
        of = 0;
      end

    3'b011:
      begin
        y = a | b;
        of = 0;
      end

    3'b100:
```


```

        begin
            y = a ^ b;
            of = 0;
        end
    default:
        begin
            y = a ^ b;
            of = 0;
        end
    endcase
    zf = (y == 0);
    cf = c;
end

endmodule

```

仿真结果:

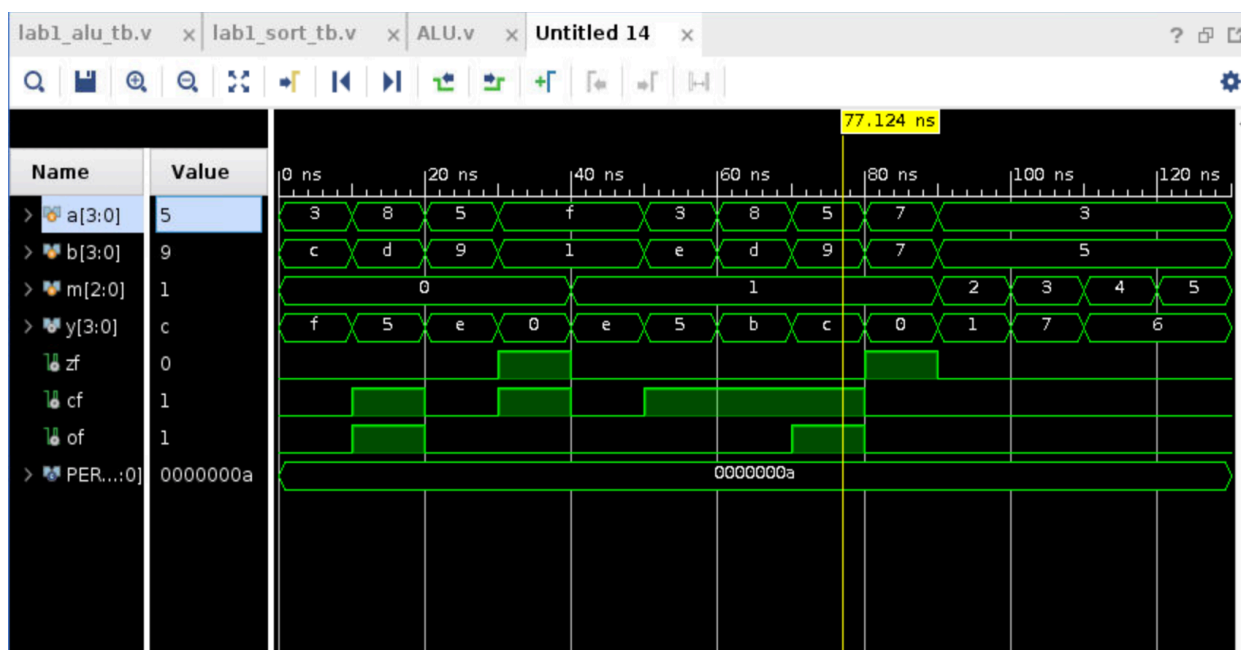

## 2. 有符号数排序

逻辑设计:

- 参考实验讲义中的设计思路，采用冒泡排序的方式，在待排数据个数已知(4个)的情况下，将“循环比较”设计成有限状态机的N个状态;


- b. 利用已设计好的 ALU 的进/借位、溢出、运算结果等信息，确定两个数据之间的大小关系；由于需要对有符号数（补码）进行排序，所以可以借助 ALU 的 of（溢出）信号与运算结果的正负（最高位是 0 还是 1）进行判断：

```
en0 = (of & y[N - 1] & ~zf) | (~of & ~y[N - 1] & ~zf);
```

若产生溢出，由于 ALU 进行的是减法运算，说明两个运算数为一正一负，则若结果为负数，即  $y[N-1]$  等于 1 时，说明  $op1$  为正， $op2$  为负，此时  $op1 > op2$ ，需要对两个数进行交换；

若不产生溢出，则直接根据两数只差是正数还是负数进行判断即可，仍比较  $y$  的最高位。

- c. 利用如下电路，来进行数据的保存、交换、输入至 ALU：

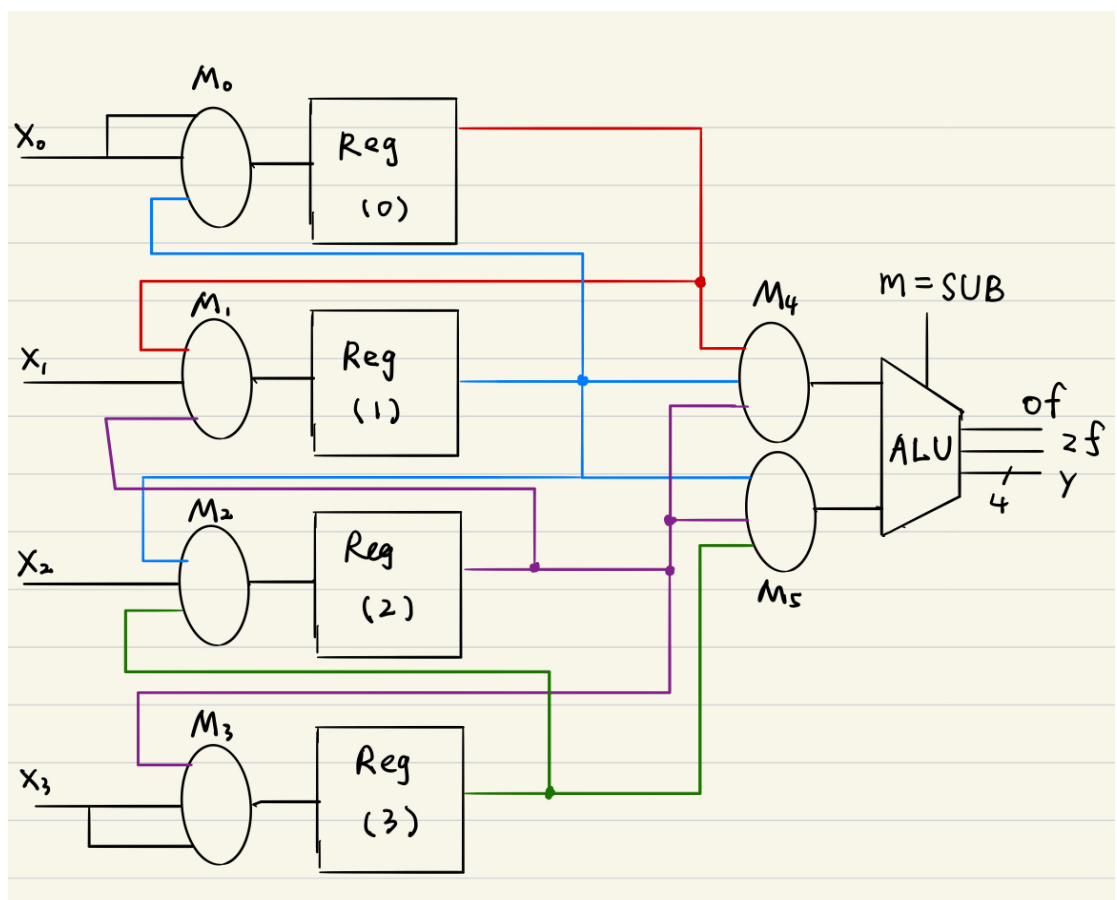

其中，3 个多选器（3 选 1）用于选择寄存器读入自己本身（不交换）、上一个数据（交换）、下一个数据（交换），以及控制 ALU 的两个输入数据来自于哪个寄存器：R0~R2 可以输入到 ALU 的第一个输入端，R1~R3 可以输入至 ALU 第二个输入端。两数比较时，寄存器标号较小的数据进入 ALU 第一个输入，寄存器标号较大的数据进入 ALU 第二个输入。

### 核心代码：

```
//output
always@(*)
begin
    {en0,en1,en2,en3} = 4'h0;
    done = 0;
    case(current_state)
        LOAD:
            begin
                {m0,m1,m2,m3} = 8'b10101010;
                {m4,m5} = 4'b0101;
                {en0,en1,en2,en3} = 4'b1111;
            end
        CX01_1,CX01_2,CX01_3: // 第 1、2 个数进行比较
            begin
                m0 = 2'b11;
                m1 = 2'b01;
                m4 = 2'b01;
                m5 = 2'b01;
                en0 = (of & y[N - 1] & ~zf) | (~of & ~y[N - 1] & ~zf);
                en1 = (of & y[N - 1] & ~zf) | (~of & ~y[N - 1] & ~zf);
            end
        CX12_1,CX12_2: // 第 2、3 个数进行比较
            begin
                m1 = 2'b11;
                m2 = 2'b01;
                m4 = 2'b10;
                m5 = 2'b10;
                en1 = (of & y[N - 1] & ~zf) | (~of & ~y[N - 1] & ~zf);
            end
    endcase
end
```



### 【思考题】

1. 如果要求排序后的数据是递减顺序，电路如何调整？

答：

思路 1：

在 Verilog 中：

只需在赋值时，按与“递增设计”相反的顺序把 4 个寄存器中的值赋给  $s_0 \sim s_3$  即可

比如：

```
{s0,s1,s2,s3} = {r0,r1,r2,r3};
```

改为：

```
{s3,s2,s1,s0} = {r0,r1,r2,r3};
```

对应到电路中：

相当于把原来 4 个寄存器的输出值与 sort 模块排序结果 4 个输入值之间的线路关系调整了一下

思路 2：

在 verilog 中，将控制使能信号的表达式变为：

```
en = (of & ~y[N - 1] & ~zf) | (~of & y[N - 1] & ~zf);
```

即将寄存器写使能信号  $en_i$  在只有  $op1 < op2$  时才有效（ $op1, op2$  均为补码表示的有符号数）

对应到电路中：

即产生  $en_0 \sim en_3$  信号的组合逻辑电路发生了变化（具体来




讲，可能是一个非门改变了位置)

2. 如果为了提高性能，使用两个 ALU，电路如何调整？


答：并行排序，大致流程如下：

第一次比较：

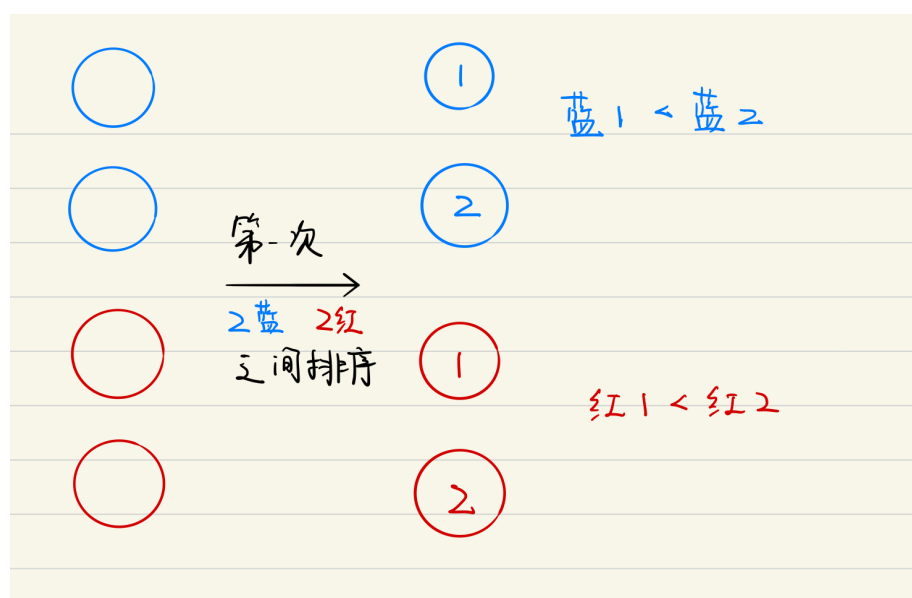前两个数(蓝色)之间比较，后两个数(红色)之间比较，分别比较出两组之间的较大者与较小者，并按顺序排放




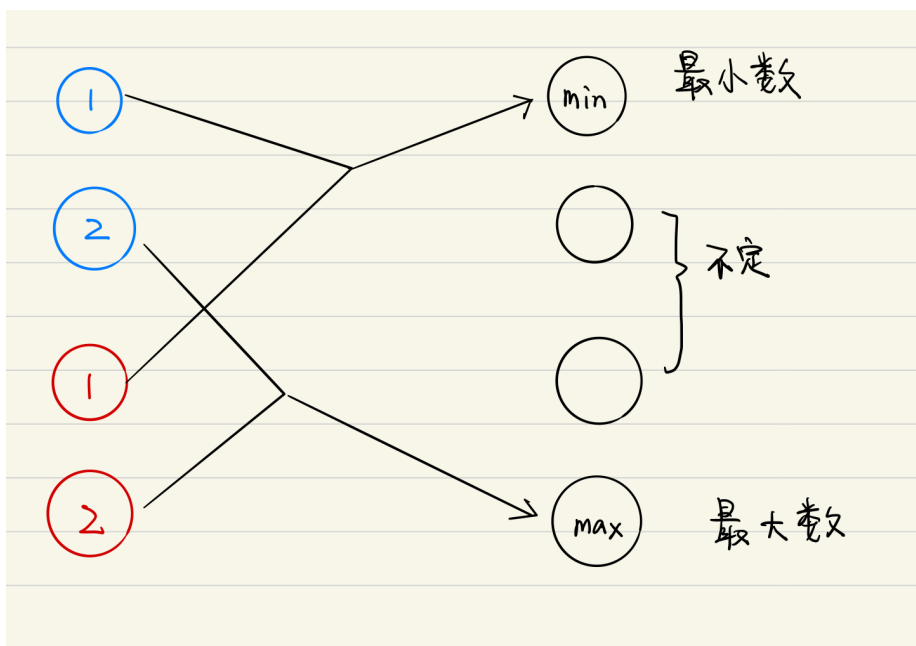第二次比较：两个较大者(蓝 2 与红 2)之间进行比较，两个较小者(蓝 1 与红 1)之间进行比较，可得到四个数中的最大值、最小值，并按顺序排放



第三次比较：

该周期只用进行一次比较，即比较中间两个数的大小并根据需要进行交换即可

 

综上所述可知，使用两个 ALU 同样的数据进行排序时，仅需要 3 个时钟周期即可完成排序工作；相比之下，仅用一个 ALU 冒

泡排序需要长达 6 个周期的时间。故使用两个 ALU 可以提高排序的效率。

电路调整：

每个寄存器不止与相邻的寄存器进行数据交换，故 4 个寄存器输入端的多选器需要调整；多选器的选择信号与寄存器写入的使能信号也要相应调整，略。

### 【实验总结】

- a. 复习了上学期所学的 Verilog 语法、有限状态机的实现、vivado 项目构成、仿真等知识；
- b. 实现了一个基本的 CPU 组成模块——ALU. 之后，利用其功能特性实现了有符号数的排序；
- c. 建议：本次实验的讲义，相较于上学期数字电路实验的讲义略显简单。希望后期教学能给出更为详细的实验介绍、具体要求细节等